上海川土微电子有限公司

如何构建隔离 CAN 方案

1 介绍:

CAN 总线是控制局域网络(Controller Area Network,CAN)的简称,是国际上应用最广泛的现场总线之一。本文针对不同RS-485/RS422节点提供不同的解决方案,并提供使用方案。

2 信号隔离

下文以 CA-IS3050/52、CA-IS3105W 和 CA-IF1051HS/S 为例,讲述了构建隔离 CAN 的方法。 结合 CA-IS3092W,提出了集成度更高的使用方案。

传统的隔离CAN方案是数字隔离器和CAN收发器的解决方案。在此解决方案中,对接收(RX)、发射(TX)和静默态使能信号(S)用数字隔离器进行隔离,如MCU和CAN收发器之间的CA-IS3731HW。

图1为使用CA-IS3731HW和CA-IF1051S/HS收发器的解决方案示例。这个分离式解决方案的优点是可灵活的选择收发器,可根据具体应用选择最适合的收发器。由于隔离器两侧需要供电,CA-IS3105W可以作为CA-IS3731HW二次侧电源。但是,由于这是多芯片方案,对外部电路的要求较高,对PCB板要求空间也较大。

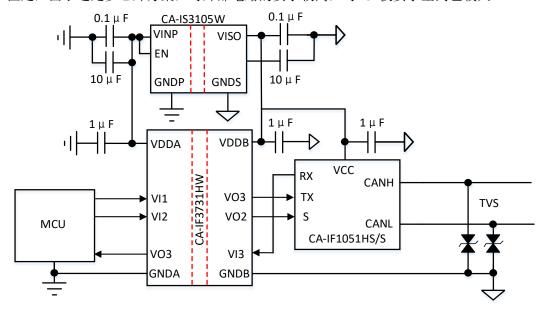


图 1 CA-IS3731HW+CA-IF1051S/HS+CA-IS3105W 收发器方案

CA-IS3050/52、CA-1044S是高可靠性的隔离CAN收发器,具有高电磁抗扰度和低辐射特性。

CA-IS3050/52、CA-IS1044S具有失效保护功能。CA-IS3050/52、CA-IS1044S器件具有高绝缘能力,有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端,从而干扰或损坏敏感电路。

高CMTI 能力有望保证数字信号的正确传输。CA-IS3050W/52W器件采用16 引脚宽体SOIC 封装,支持绝缘耐压高达 5 kV_{RMS}。CA-IS1044S采用SOIC8封装,支持绝缘耐压高达3 kV_{RMS}。该解决方案的优点是需要较少的PCB板空间,外围电路需要的更少。图2 为CAN集成隔离方案CA-IS3050/52和CA-1044S的应用电路。更多信息见规格书。

上海川土微电子有限公司

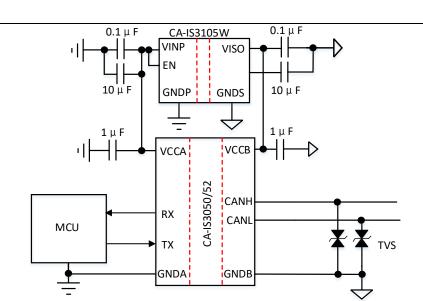


图 2 CA-IS3050/52+CA-IS3105W 方案

3 集成电源的隔离 CAN 方案

由于采用CA-IS3050/52二次侧需要隔离电源供电,CA-IS3105W(SOIC16-W)需要占用更多的空间。因此采用CA-IS3062W可以缩小方案面积。

CA-IS3062W的隔离方案,将隔离电源、数字隔离芯片CAN接口芯片集成到了一起。CA-IS3062W具有高电磁抗 扰度和低辐射特性。CA-IS3062W器件具有高绝缘能力,有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地 接地端,从而干扰或损坏敏感电路。高CMTI 能力可以保证数字信号的正确传输。

CA-IS3062W解决方案的优点是无需隔离电源,可减少PCB板的尺寸,使应用更容易通过安全认证。

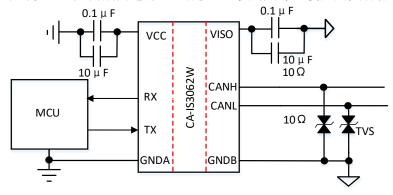


图 3 CA-IS3062W 隔离方案



上海川土微电子有限公司

4 推荐方案组合对应表

隔离电源	隔离 CAN 接口芯片	速率 (Mbps)	封装	全集成方案	备注	
CA-IS3105W	CA-IS3050W	1	SOIC16-WB	CA-IS3062W	1Mbps, (SOIC16-W)	
CA-IS3105W	CA-IS3052W	1	SOIC16-WB			
CA-IS3105W	CA-IS3050G	1	SOIC8-WB			
CA-IS3105W	CA-IS3052G	1	SOIC8-WB			
CA-IS3105W	CA-IS3050U	1	SOP8			
CA-IS3105W	CA-IS1044S	2	SOIC8-NB			
CA-IS3105W	CA-IS3050EW	5	SOIC16-WB			
CA-IS3105W	CA-IS3052EW	5	SOIC16-WB			
CA-IS3105W	CA-IS3050EU	5	SOP8	-	-	
CA-IS3105W	CA-IS3050EG	5	SOIC8-WB	-	-	
CA-IS3105W	CA-IS3052EG	5	SOIC8-WB			

隔离电源	CAN 接口芯片	数字隔离器	速率 (Mbps)	半双工 全双工	备注	全集成方案	备注
CA-IS3105W	CA-IF1051H	CA-IS3731HW	5	半双工		CA-IS3062W	1Mbps,(SOIC16-W)
CA-IS3105W	CA-IF1051HS	CA-IS3731HW	5	半双工			
CA-IS3105W	CA-IF1051VS	CA-IS3731HW	5	半双工			

5 总结

使用CA-IS3731系列数字隔离器芯片、CA-IF1051系列CAN接口芯片以及CA-IS3105W隔离电源芯片可以实现分立的隔离CAN接口隔离。